


P1A7 Tablas de Verdad

Erik Mario González Díaz de León


p	q	p AND q	NOT q	(p AND q) OR (NOT q)
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	F	F
F	F	F	V	V

Simulator.io


1. $p=v$ $q=v$

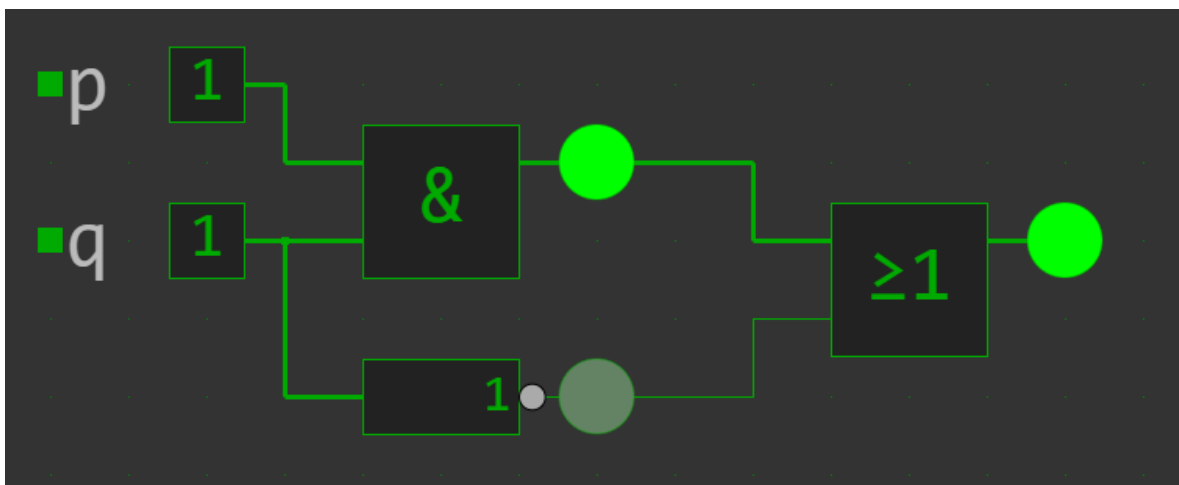


2. $p=v$ $q=f$

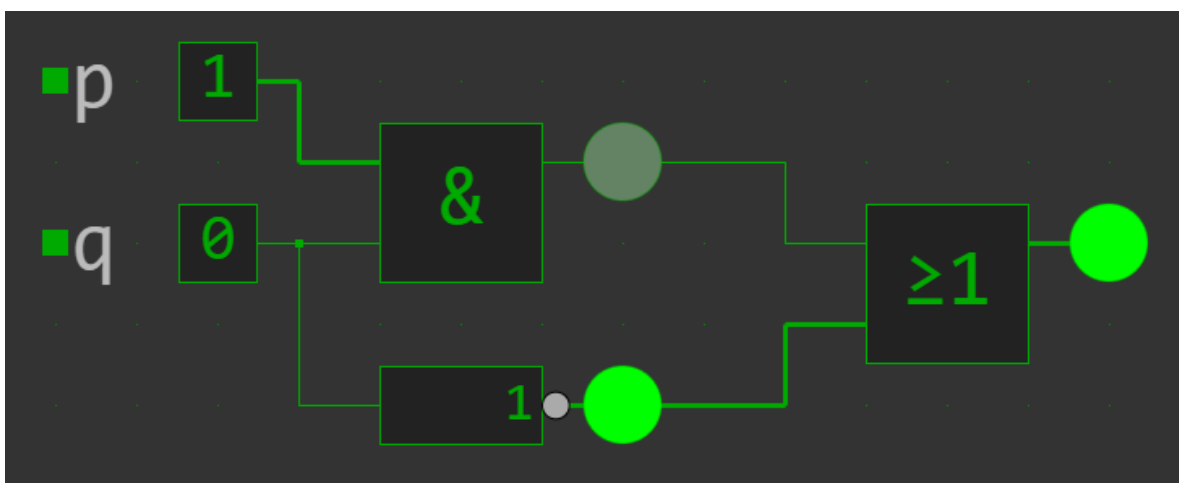

3. $p = f \ q = v$

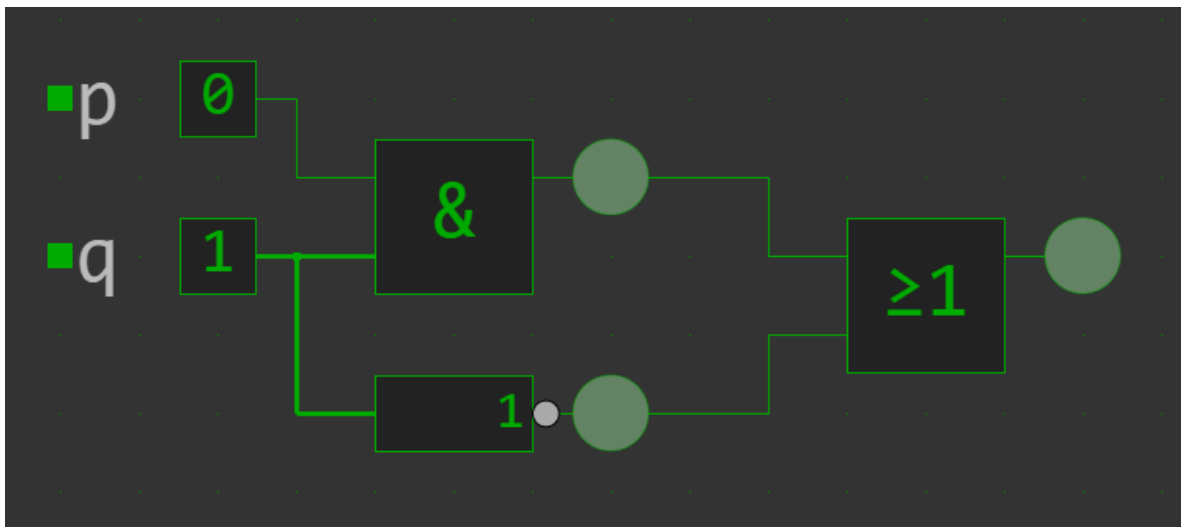

4. $p = f \ q = f$

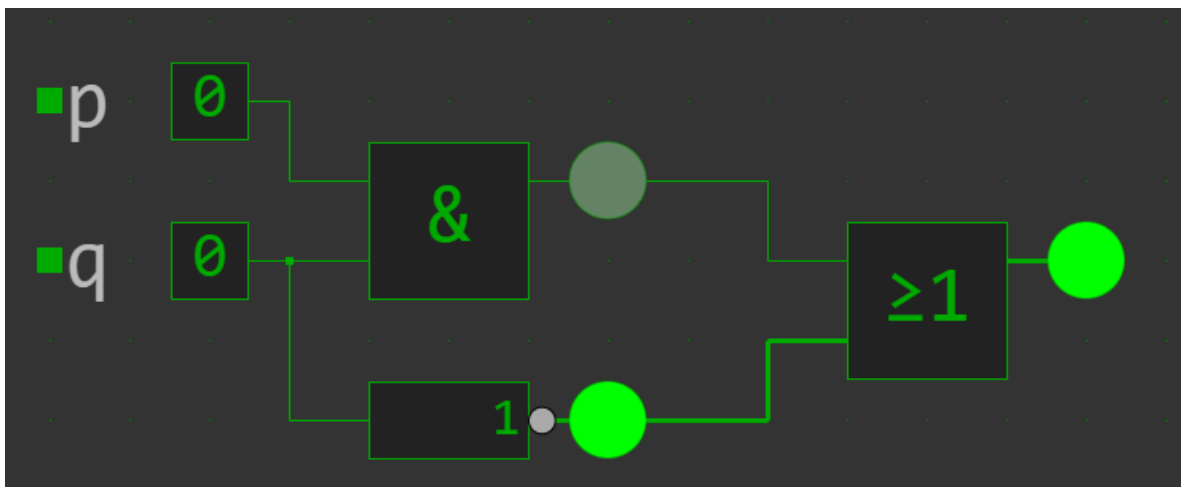

Pseudocódigo en PSeInt

```

1  Algoritmo circuito1
2      Definir p,q Como Logico
3
4      Escribir "Ingresa el valor de p: "
5      Leer p
6      Escribir "Ingresa el valor de q: "
7      Leer q
8
9      Escribir "p,q, p AND q, NOT q, (p AND q) OR (NOT q)"
10     Escribir p,"-",q,"-", p y q,"-",no q, "-",(p y q) o (no q)
11 FinAlgoritmo
12

```